PARCIAL #2 - FÍSICA II (2017-10)—PROFESOR: JAIME FORERO— 19 DE ABRIL DE 2017

NOTA: Todas las respuestas deben tener una justificación física y matemática de acuerdo a los temas vistos en el curso. Se permite el uso de calculadora.

Problema 1. (20 puntos).

Considere una esfera gelatinosa de radio R con una carga total 2Q distribuída de manera homogénea en todo su volumen. Adentro de esta esfera se encuentran dos cargas puntuales que se pueden desplazar dentro de la esfera, cada una con carga -Q. Ver la Figura. Las cargas se encuentran sobre una línea que pasa por el centro de la esfera. Calcule la distancia a que debe haber entre estas dos cargas puntuales para que el sistema se encuentre en equilibrio. Exprese su respuesta en términos de R, Q y ϵ_0 .

Problema 2 (20 puntos)

Una esfera maciza conductora de radio $10 \,\mathrm{cm}$ está cargada y se mantiene fija sobre una mesa. El campo eléctrico en su superficie es de $2000 \,\mathrm{N/C}$. Arriba de esta esfera, muy cerca a su superficie, hay una carga positiva de $10^{-9} \,\mathrm{C}$ y masa 10^{-6} kg que se mantiene inicialmente en reposo por una fuerza externa. Cuando esta fuerza deja de actuar, la pequeña carga va a ser repelida por la esfera. Encuentre la velocidad en m/s que tendrá la pequeña carga cuando se encuentre a una distancia de $10 \,\mathrm{m}$ de la la esfera. Desprecie la fuerza de gravedad.

Problema 3 (20 puntos)

Entre las placas de un condensador de area A, separación d y densidades superficiales de carga σ se ubica un conductor de grosor a tal como muestra la Figura. Encuentra la capacitancia en términos de A, d y a.

Problema 4 (20 puntos)

Se tiene un triángulo de resistencias como muestra la Figura. $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 5\Omega$ y $R_3 = 100\Omega$. Encuentre la corriente que circula por cada una de las resistencias si se conecta una fuente de 100V a los extremos de R_1 .

Problema 5 (20 puntos)

Utilizando las reglas de Kirchhoff encuentre las seis corrientes del circuito mostrado en la Figura. ¹ Problema 6 (20 puntos)

Encuentre la resistencia equivalente entre los puntos a y b del cubo mostrado en la Figura. Todas las resistencias en el cubo valen R.

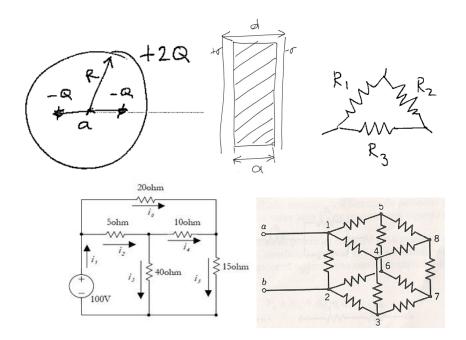


Figura 1: Figuras para los ejercicios 1, 3, 4, 5 y 6

¹Problema tomado de: https://wikieymfi.wikispaces.com/Cicuito+13.